
Practice Enterprise Electronics 2

2022 – 2023

Thomas More
William Van Raemdonck

Inleiding

Voor Project Practice Enterprise 2 heb ik een audioversterker gemaakt. Deze versterker is zodanig opgebouwd dat hij zowel een mono-en stereosignaal kan versterken. Er zit ook een IC in die tooncontrole doet, die op zijn beurt wordt aangestuurd door een microcontroller.

Verder ben ik in de zomervakantie van vorig jaar al gestart aan dit project door een development bordje te maken voor de ATtiny828. Dit heb ik vooral gedaan omdat ik niet meer met de XC888 van vorig jaar wou werken. Dit bordje heeft mij ook toegelaten om al code te schrijven voor de PCB geleverd was. De details hierover staan ook in de bijlage.

Bijlage in aparte documenten:

https://github.com/WilliamVanRaemdonck/Project_Practise_Enterprise_2_Amplifier

“Do or do not. There is no try.”
Yoda - The Empire Strikes Back

Dankwoord

Het maken van deze versterker tijdens het afgelopen academiejaar was een leerrijke periode. Ik had deze taak nooit zo goed afgerond zonder de hulp van een paar mensen.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar meneer Dams, die de tijd nam om constructieve feedback te geven. Zijn wijze raad als mentor heeft me geholpen om problemen te analyseren. Hij stelde me goeie vragen die ervoor gezorgd hebben dat ik oplossingsgericht kon werken.

Ik wil eveneens meneer De Weerdt en meneer Pelgrims bedanken voor het delen van hun kennis.


Ook mijn vrienden en familie hebben me steeds aangemoedigd zodat ik me gesteund voelde om dit project tot een goed einde te brengen.

William Van Raemdonck

Contents

Inleiding	2
Dankwoord	3
Blokschema.....	5
Uitleg Blokschema	6
Componenten.....	7
ATtiny828:	7
TDA7439DS:.....	8
TPA3116D2-Q1:	9
TMUX1134:	11
Display:	12
Problemen Display:.....	13
Power supply:.....	14
Besluit	15
Gantt Chart	16
Test bord.....	17
Schema:	17
Pcb:.....	18
Code	19
Main.c	19
Main.h	23
Display.c.....	24
Display.h	28
EEPROM.c.....	29
EEPROM.h	30
I2C.c.....	30
I2C.h.....	32
TDA.c	33
TDA.h.....	34
BOM.....	35
Bibliografie	36

Blokschema

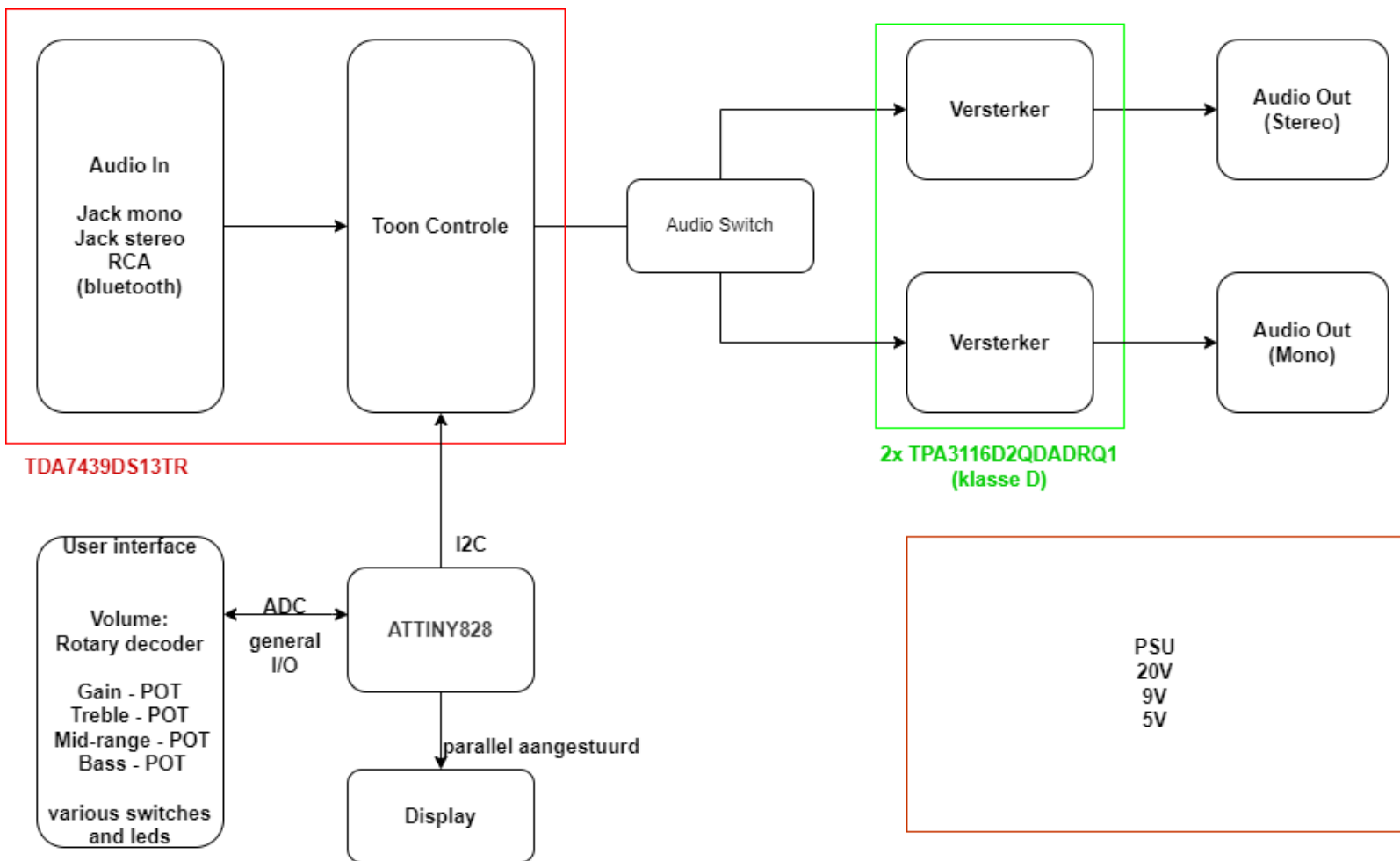

Uitleg Blokschema

De power supply levert 20V voor de versterker IC's, 9V voor de tooncontrole IC en 5V voor de microcontroller en het lcd-paneel.

De tooncontrole IC wordt aangestuurd door een microcontroller via een software I2C verbinding.

De microcontroller gebruikt zijn ADC en I/O pinnen om de gain, bass, midrange, treble, volume waardes in te lezen. Hij gaat hier dan omzettingen op doen om daarna door te sturen naar de audiocontrole IC.

De display is aangestuurd via een 4 bit parallelle verbinding met de microcontroller.

Componenten

ATtiny828:

Dit is een 8 Bit controller die met een klok frequentie van 8Mhz.

Deze IC is vergelijkbaar met de XC888 dat we vorig jaar moesten gebruiken met het belangrijk verschil dat deze gemakkelijk in C geprogrammeerd kan worden en iets minder I/O pinnen heeft.

De belangrijkste delen van deze microcontroller zijn:

Hardware SPI.

Hardware I2C slave.

Full Duplex USART

2 timers waarvan één 16 bit.

32 ADC kanalen (10 bit resolutie).

20MHz kloksnelheid.

De IC wordt geprogrammeerd via de ICSP pinnen van een Arduino, je kan ook een AVR programmer kopen. Ik heb deze optie gekozen omdat deze gratis was.

Om code in deze controller te krijgen staat er een condensator op de reset pin van een Arduino nadat deze zelf geprogrammeerd is als ISP programmer. Hierna zal Microchip studio zijn code sturen naar AVRDUDE om de code naar de Arduino en dus ook de ATtiny te sturen. AVRDUDE kent de ATtiny828 niet maar er is een override optie zodat deze de code toch uploadt.

TDA7439DS:

Deze IC gaat de audiocontrole doen, hij is aangestuurd via de ATtiny controller via een software I2C verbinding.

Er bestaan registers waarbij de waarden in de figuur hiernaast kunnen worden aangepast.

Bass, mid-range en treble kunnen ingesteld worden tussen -14 dB en +14 dB.


De input gain tussen 0 en 30 dB.

Volume tussen 0 en -40 dB.

Function
Input selector
Input gain
Volume
Bass gain
Mid-range gain
Treble gain
Speaker attenuation, R
Speaker attenuation, L

Figuur 1: Registers

Verder is er nog een input select register om één van de vier input signalen te selecteren.

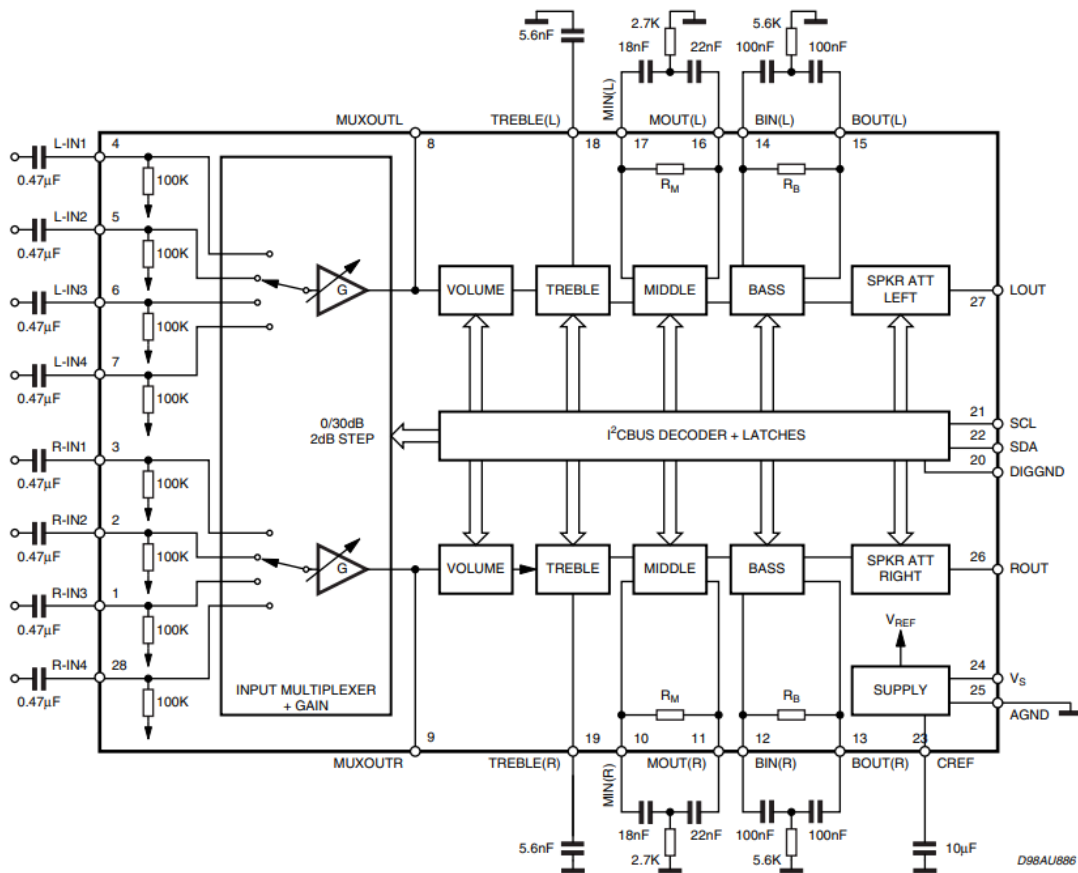

Figuur 2: Waardes uit datasheet

TPA3116D2-Q1:

Twee van deze Ic's zitten in deze versterker. Één als stereo en één als mono versterker.

Deze IC heeft een systeem dat fouten detecteert. Het is aangesloten zodat fouten gecleared worden wanneer de fout verdwijnt.

7.3.8 Device Protection System

The TPA311x2-Q1 family contains a complete set of protection circuits to make system design efficient as well as to protect the device against any kind of permanent failures due to short circuits, overload, overtemperature, and undervoltage. The FAULT pin signals if an error is detected according to [Table 4](#):

Table 4. Fault Reporting

FAULT	TRIGGERING CONDITION (typical value)	FAULT	ACTION	LATCHED OR SELF-CLEARING
Overcurrent	Output short or short to PVCC or GND	Low	Output high impedance	Latched
Overtemperature	$T_j > 150^\circ\text{C}$	Low	Output high impedance	Latched
Too-high dc offset	DC output voltage	Low	Output high impedance	Latched
Undervoltage on PVCC	$V_{(PVCC)} < 4.5\text{ V}$	–	Output high impedance	Self-clearing
Overvoltage on PVCC	$V_{(PVCC)} > 27\text{ V}$	–	Output high impedance	Self-clearing

Gekozen instelling:

PVCC = 20V.

PVCC (V)	PLIMIT VOLTAGE (V) ⁽¹⁾	R to GND	R to GVDD	OUTPUT VOLTAGE (V _{rms})
24 V	GVDD	Open	Short	17.9
24 V	3.3	45 kΩ	51 kΩ	12.67
24 V	2.25	24 kΩ	51 kΩ	9
12 V	GVDD	Open	Short	10.33
12 V	2.25	24 kΩ	51 kΩ	9
12 V	1.5	18 kΩ	68 kΩ	6.3


Gain = 26dB.

MASTER / SLAVE MODE	GAIN	R1 (to GND) ⁽¹⁾	R2 (to GVDD) ⁽¹⁾	INPUT IMPEDANCE
Master	20 dB	5.6 kΩ	OPEN	60 kΩ
Master	26 dB	20 kΩ	100 kΩ	30 kΩ
Master	32 dB	39 kΩ	100 kΩ	15 kΩ
Master	36 dB	47 kΩ	75 kΩ	9 kΩ
Slave	20 dB	51 kΩ	51 kΩ	60 kΩ
Slave	26 dB	75 kΩ	47 kΩ	30 kΩ
Slave	32 dB	100 kΩ	39 kΩ	15 kΩ
Slave	36 dB	100 kΩ	16 kΩ	9 kΩ

Input condensatoren.

Table 2. Recommended Input AC-Coupling Capacitors

GAIN	INPUT IMPEDANCE	INPUT CAPACITANCE	HIGH-PASS FILTER
20 dB	60 k Ω	1.5 μ F	1.8 Hz
26 dB	30 k Ω	3.3 μ F	1.6 Hz
32 dB	15 k Ω	5.6 μ F	2.3 Hz
36 dB	9 k Ω	10 μ F	1.8 Hz

 

Oscillator frequentie.

f _{osc}	Oscillator frequency	AM[2:0] = 000	376	400	424	kHz
		AM[2:0] = 001	470	500	530	
		AM[2:0] = 010	564	600	636	
		AM[2:0] = 011	940	1000	1060	
		AM[2:0] = 100	1128	1200	1278	
		AM[2:0] = 101	Reserved			
		AM[2:0] = 110				
		AM[2:0] = 111				

Belangrijke waardes.

V_{out} ~ = 14,916V.

R_{speaker} = 4 Ω .

I_{max} = 3,729A.

Gain = 26dB.

Koeling.

De datasheet zegt dat deze koelvin moet gebruikt worden.


Datasheet:

<https://www.mouser.be/ProductDetail/984-ATS-TI1OP521C1R1>

TMUX1134:

Deze IC schakelt van tussen de stereo-en mono versterker door het audiosignaal van de ene versterker naar de andere te sturen. Tegelijkertijd wordt de versterker IC die niet gebruikt wordt ook gemuted zodat de uitgang tevens ook hoog impedant gaat.

Het audiosignaal heeft een 3,8V dc-offset en het mute signaal zit tussen de 0 en 5V. Dus deze IC kan dit perfect aan. Verder gebruik ik deze IC ook omdat ik zo geen extra transistor of FET moest bijplaatsen om het MUTE-signaal te kunnen regelen.

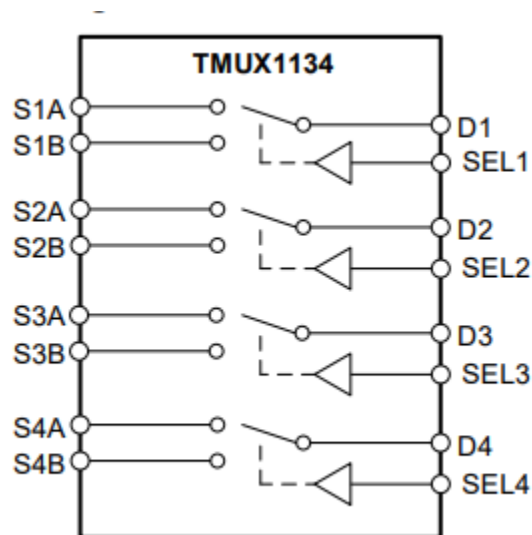

Figuur 3: Audio switch

Display:

Deze display is parallel aangesloten aan de microcontroller. De 1e en 3e lijn zijn constante strings die tijdens initialisatie worden doorgestuurd.

De lijnindicator die het volume aanduidt wordt op runtime gemaakt. De string die de input aangeeft wordt geselecteerd met een look up table.

Voor de display in te stellen zijn de volgende instellingen gebruikt.

Function Set:

- 4 bit interface
- 2 lines
- Font size 8 x 5

De display heeft ook 2 andere lijnen: de enable en RS-lijn. De enable wordt gebruikt als een kloklijn om nieuwe data binnen te kloppen. De RS-lijn bepaalt of je naar een data-of instructieregister schrijft. Verder is er ook nog de R/W lijn maar in dit geval hangt deze aan ground omdat er alleen maar geschreven moet worden.

Om bij te houden naar welke plaats op de display er geschreven moet worden wordt gebruik gemaakt van het DDRAM-adres. Startende van 0x80 tot 0xe7.



Figuur 4: Display

Problemen Display:


Tijdens het testen van de versterker is deze display wat onverklaarbaar gedrag beginnen vertonen. Hij begint willekeurige karakters op het scherm te tonen.

Dit gebeurt soms als de spanning heel snel op en afgezet wordt. Verder heb ik dit ook één keer zien gebeuren wanneer ik een audio input aansloot.

Om dit te verhelpen heb ik meer condensatoren bijgezet op de voedingslijnen van de display en power supply.

Verder dacht ik ook dat het misschien te maken had met de power supply die niet snel genoeg zijn spanning liet wegvallen. Ik had een extra load weerstand bijgezet op de 5V maar dit hielp niet. Verder zou dit ook willen zeggen dat de schakelende voeding ook geen nut meer heeft aangezien er toch vermogen verloren wordt door deze weerstand.

De laatste hypothese die ik heb is dat ik deze display in mijn eerste jaar elke dag mee naar school heb genomen. Ik fiets elke dag 1u over soms niet ideale wegen. Misschien is de display ergens kapot vanbinnen door deze constante schokken. Dit lijkt mij wel een beetje vergezocht.

 

Figuur 5: Foto anomalie


Power supply:

De power supply voorziet 20V, 9V en 5V voorzien. Voor de 5V en 9V zijn er schakelende spanningsregelaars.

Deze voeding is zodanig ontworpen dat deze ook andere spanningen kan leveren. De spanningsregelaars werken met een feedbacksysteem waarmee de uitgangsspanning kan worden ingesteld.

Verder kan de print ook afgebroken worden van de versterker PCB zodat deze in andere projecten kan worden gestoken.

De schakelende regelaar is de TPS54332DDA.

 

Figuur 6: Schema regelaar

Besluit

Dit was een zeer leerzaam project, vooral omdat ik niet veel van audioversterkers afwist voor ik aan dit project begon. Verder heb ik wel een paar puntjes dat ik anders zou doen naar de toekomst toe.


De PCB is redelijk groot en ik denk dat de Pcb's nog steeds modulair hadden kunnen zijn op een kleinere oppervlakte. De 8 debug-leds waren ook een beetje overbodig en zijn tijdens het maken van het project eigenlijk nooit gebruikt.

Voor de microcontroller en audiocontrole denk ik dat het ook handiger had geweest mocht er gebruikt zijn gemaakt van een DSP en een STM-controller. Dit had ook geholpen met een kleinere PCB en had uploaden van code iets gemakkelijker gemaakt.


De audiocontrole IC die ik gebruik is namelijk al 16 jaar oud.

Bij het begin van dit project had ik ook de beslissing gemaakt om thuis eerst eens te kijken wat ik nog had liggen zodat ik niet alles nieuw moest bestellen. Wat ik hieruit ook geleerd heb is dat je best alle componenten die je hergebruikt eens nameet en test voordat je ze in een project steekt. Dit helpt ook om mogelijke fouten in het debug stadium van het project rapper op te sporen.



Gantt Chart

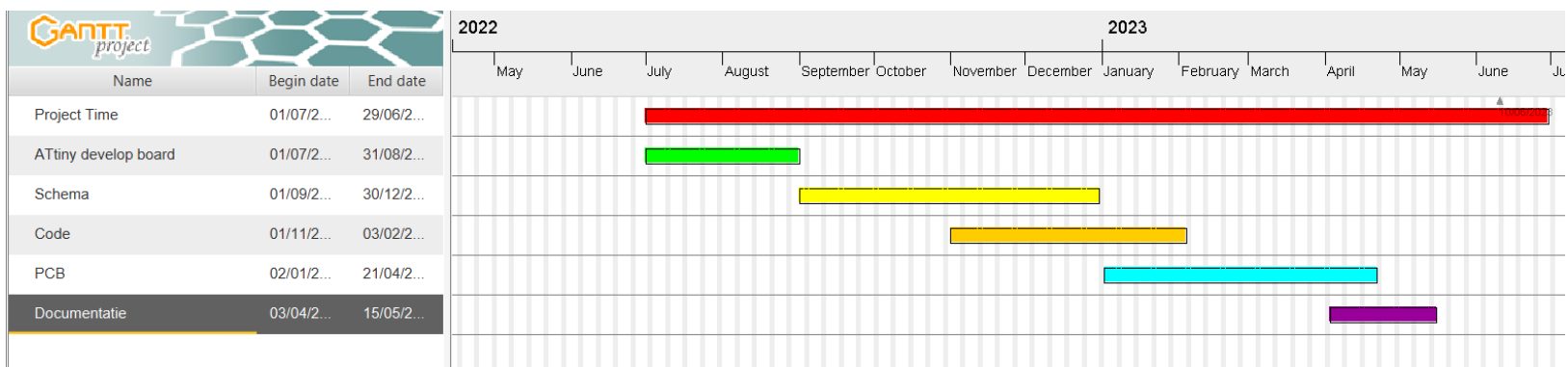

Schema:

 

Pcb:

  

Code

Main.c

```
/*
 * Created: 25/10/2022 11:19:27
 * Author : William VR
 */
/*includes*/
#include "main.h"

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <math.h>

#include "I2C/I2C.h"
#include "TDA/TDA.h"
#include "Display/Display.h"
#include "EEPROM/EEPROM.h"

//variables          input values
volatile uint8_t volume = 0x00;
uint8_t mux = 0x00;
uint8_t gain = 0x00;
uint8_t bass = 0x00;
uint8_t midRange = 0x00;
uint8_t treble = 0x00;
uint8_t muteLeds = 0x00;

int main(void)
{
    //clk
    initclk();

    //IO
    initIO();

    //ADC
    initADC();

    //TIMER1
    initTimer1();

    //I2C
    initI2C();

    //DISPLAY
    initDisplay();

    //ENABLE INTERRUPTS
    sei();

    //read volume value
    volume = EEPROM_read(0x00);

    //unmute TDA IC
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Speaker_attenuation_L, 0x00);
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Speaker_attenuation_R, 0x00);
}
```

```

setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Volume, 0x00);

loadingScreen();

while (1)
{
    //read inputs
    gain = ReadADCPinValue(0b00001000);           //PB0
    bass = ReadADCPinValue(0b00001011);           //PB3
    midRange = ReadADCPinValue(0b00001100);        //PB4
    treble = 255 - ReadADCPinValue(0b00001101);    //PB5

    //mux PC2 PC3 PC4 PC5
    mux = 0;
    if (PINC & (1 << PINC3)) mux = 1;
    if (PINC & (1 << PINC4)) mux = 2;
    if (PINC & (1 << PINC5)) mux = 3;

    //TDA update
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Input_selector, mux);
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Input_gain, ((gain >> 4) & 0b00001111));
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Volume, convert6bits((255 - volume)));
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Bass_gain, convert4bits(bass));
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Mid_range_gain, convert4bits(midRange));
    setTDAValue(CHIP_ADDRESS, SubAdr_Treble_gain, convert4bits(treble));

    //Display update -> parallel
    updateDisplay(volume, mux);

    //write to EEPROM
    EEPROM_write(0x00, volume);
}

}

//----- IO
void initIO(){
    //PORT A
    DDRA = 0xff;           //output
    PUEA = 0xff;           //Set pull ups
    PORTA = 0x00;          //write zero
    //PORT B
    DDRB = 0b11000000;     //output
    PUEB = 0xff;           //Set pull ups
    PORTB = 0b00000000;    //write zero
    //PORT C
    DDRC = 0b11000000;     //output
    PUEC = 0xff;           //Set pull ups
    PORTC = 0b00000000;    //write zero
}

//----- ADC
void initADC(){
    PRR      &= 0b11111110;           //turn power saving off
    ADCSRA |= 0b10000000;             //turn ADEN on
    ADMUXB &= 0b00000000;             //Voltage reference VCC
    ADCSRA |= 0b00000100;             //set Scaler 0100 => /16
    ADCSRB |= 0b00001000;             //left adjusted
}

uint8_t ReadADCPinValue(uint8_t ADCReadPin){
    ADMUXA = ADCReadPin;

```

```

// Start ADC conversion
ADCSRA |= (1 << ADSC);

// Wait for ADC conversion to complete
while (ADCSRA & (1 << ADSC));

// Return ADC result
return ADCH;
}

//----- Timer1
void initTimer1(void){
    PRR      &= 0b11110111;           //power saving off

    TCCR1B |= (1 << WGM12 );           // Configure timer 1 for CTC mode
    OCR1A = 0;

    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A );           // Enable CTC interrupt
    TCCR1B |= (1 << CS11 ) | (1 << CS10 ); // prescaler of 64
    //TCCR1B |= (1 << CS00 );           // no prescaling
}

//----- MISC
// src: https://stackoverflow.com/questions/2602823/in-c-c-whats-the-simplest-way-to-reverse-the-order-of-bits-in-a-byte
uint8_t reverse(uint8_t b) {
    b = (b & 0xF0) >> 4 | (b & 0x0F) << 4;
    b = (b & 0xCC) >> 2 | (b & 0x33) << 2;
    b = (b & 0xAA) >> 1 | (b & 0x55) << 1;
    return b;
}

void initclk(void){
    //Set prescaler to 1;
    CCP      = 0xD8;
    CLKPR = 0x00;
}

//----- ISR
ISR(TIMER1_COMPA_vect, ISR_BLOCK){
    static uint8_t volumeSwitchState = 0x00;

    /*
    0x00    READ
    0x01    IDLE    */

    //rotary encoder
    switch (volumeSwitchState)
    {
        case 0x00:
            if(PINB & (1<<PINB2)){           // clk = 0?
                if(PINB & (1<<PINB1)){           // data = 0
                    if(volume >= 5){
                        volume -= 5;
                    }
                    volumeSwitchState = 0x01;
                }
            }
            else{                               // data = 1
                if(volume <= 250){
                    volume += 5;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
        volumeSwitchState = 0x01;
    }
}
break;

case 0x01:
if(PINB & (1<<PINB2)){
    //stay
}
else{
    volumeSwitchState = 0x00;
}
break;
}
}
```

Main.h

```
/*
 * Main.h
 * Created: 03/03/2023 12:22:17
 * Author: William VR
 */

#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_

/*defines*/
#define F_CPU 8000000UL
#define CHIP_ADDRESS 0x88

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

/*functions*/

//MISC
void initIO();
void initclk(void);
uint8_t reverse(uint8_t);

//ADC
void initADC();
uint8_t ReadADCPinValue(uint8_t);

//TIMER0
void initTimer1(void);

#endif /* MAIN_H_ */
```

Display.c

```
/*
 * Display.c
 *
 * Created: 03/03/2023 12:40:01
 * Author: William VR
 *      https://www.farnell.com/datasheets/50586.pdf
 *      pg 48
 *
 * pin 4 RS          -          PINC6
 * 0 instruction register
 * 1 data register
 *
 * pin 5 always 0
 * 0      writing
 *
 * pin 6 enable      -          PINC7
 * X/0 enable writing
 * X/1 enable reading
 */

#include "../main.h"
#include "Display.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>

//vars
char inpStrText[] = "INPUT:      ";
char volStrText[] = "VOLUME:";

char loadingStrText[] = "      Loading      ";
char emptyStrText[] = "      ";
char fullbarStrText[] = "YYYYYYYYYYYYYYYYYY_";

char* muxTable[4] = {
    " [X] [ ] [ ] [ ] ",
    " [ ] [X] [ ] [ ] ",
    " [ ] [ ] [X] [ ] ",
    " [ ] [ ] [ ] [X] "
};

char barStr[20];
char* muxStr;

uint8_t bars = 0x00;
uint8_t blanks = 0x00;
uint8_t first = 0x00;

void initDisplay(void){
    //init
    setRS();
    setEnable();
    PORTA = 0x00;
    //power on delay
    _delay_ms(500);

    clearEnable();
    clearRS();
    _delay_ms(500);
}
```



```

//send function set 3 times
sendByteByNibble(FUNCTION_SET); //Function set
_delay_ms(15); //>4.1

sendByteByNibble(FUNCTION_SET); //Function set
_delay_ms(5); //>1.67ms

sendByteByNibble(FUNCTION_SET); //Function set
_delay_ms(2); //>1.67ms

sendByteByNibble(FUNCTION_SET_4BIT); //Function set - 4bit mode
_delay_ms(2); //>1.67ms

sendByteByNibble(CURSOR_ON_BLINK); // display on, cursor on, blink on
_delay_ms(2); //>1.67ms

sendByteByNibble(ENTRY_MODE); // ready to write
_delay_ms(2); //>1.67ms

sendByteByNibble(RETURN_HOME); // return home
_delay_ms(2); //>1.67ms

clearLCD();
}

void updateDisplay(uint8_t displayValueF, uint8_t mux){
    //1 VOLUME: address: 0x80
    //2 ?????? address: 0xc0
    //3 INPUT: address: 0x94
    //4 [] [] [?] [] address: 0xd4

    // volume string
    bars = displayValueF / 12; // 0 - 255 => 0 - 20 => / 12.75 ~ 12
    blanks = 20 - bars;

    //assemble string
    strcpy(barStr, "");
    for(uint8_t i = 0; i < bars; i++){
        strcat(barStr, "Y");
    }
    for(uint8_t i = 0; i < blanks; i++){
        strcat(barStr, "_");
    }

    //mux string
    muxStr = muxTable[mux];

    cursorHome();

    writeToDisplay(volStrText, strlen(volStrText), 0x80);

    // write entire bar on reset
    if(first == 0x00){
        writeToDisplay(fullbarStrText, strlen(fullbarStrText), 0xc0);
        first = 0x01;
    }
    else{
        writeToDisplay(barStr, strlen(barStr), 0xc0);
    }

    writeToDisplay(inpStrText, strlen(inpStrText), 0x94);
    writeToDisplay(muxStr, strlen(muxStr), 0xd4);
}

```

```

void writeToDisplay(char data[], uint8_t length, uint8_t DDRAMAddress){
    uint8_t addressF = DDRAMAddress;

    cursorHome();

    for(int i = 0; i < length; i++){
        sendByteByNibble(addressF);
        _delay_us(2);

        setRS();
        sendByteByNibble(data[i]);
        clearRS();

        addressF++;
    }
}

void loadingScreen(void){
    sendByteByNibble(CURSOR_ON_BLINK);           // display on, cursor on, blink on
    _delay_ms(2);                                //>1.67ms

    sendByteByNibble(ENTRY_MODE);                // ready to write
    _delay_ms(2);                                //>1.67ms

    clearLCD();
    cursorHome();

    writeToDisplay(emptyStrText, strlen(emptyStrText), 0x80);
    writeToDisplay(loadingStrText, strlen(loadingStrText), 0xc0);

    for(uint8_t i = 0; i < 20; i++){
        strcat(barStr, "Y");
        writeToDisplay(barStr, strlen(barStr), 0x94);
    }

    clearLCD();
    cursorHome();
}

void sendByteByNibble(char data){
    uint8_t input = 0x00;
    uint8_t leftNibble = 0x00;
    uint8_t rightNibble = 0x00;
    uint8_t mask = 0b11110000;

    //X to blok
    if(data == 0b01011001){                       //data == Y ?
        leftNibble = 0xFF;
        rightNibble = 0xFF;
    }
    else{
        input = (uint8_t)data;

        leftNibble = (input & mask);

        input = (((uint8_t)data) << 4);
        rightNibble = (input & mask);
    }

    //data send
    PORTA = leftNibble;
}

```

```

    //pulse
    setEnable();
    _delay_us(50);
    clearEnable();
    _delay_us(50);

    //data send
    PORTA = rightNibble;

    //pulse
    setEnable();
    _delay_us(50);
    clearEnable();
    _delay_us(50);

    //default position
    clearEnable();
    clearRS();
    PORTA = 0x00;
}

void clearLCD(void){
    sendByteByNibble(CLEAR_DISPLAY); // clear display
    _delay_ms(2);    //>1.67ms
}

void cursorHome(void){
    sendByteByNibble(RETURN_HOME); // return home
    _delay_ms(2);    //>1.67ms
}

void setRS(void){
    PORTC |= 0b01000000;
}

void clearRS(void){
    PORTC &= 0b10111111;
}

void setEnable(void){
    PORTC |= 0b10000000;
}

void clearEnable(void){
    PORTC &= 0b01111111;
}

```

Display.h

```
/*
 * display.h
 * Created: 03/03/2023 12:40:13
 * Author: William VR
 */
#ifndef DISPLAY_H_
#define DISPLAY_H_
//port A DATA pins
//port C
//PA8 pin - 4 PC6 RS
//PA9 pin -6 PC7 ENABLE
/*
1. Display clear
2. Function set:
DL = 1; 8-bit interface data
N = 0; 1-line display
F = 0; 5x8 dot character font

3. Display on/off control:
D = 0; Display off
C = 0; Cursor off
B = 0; Blinking off

4. Entry mode set:
I/D = 1; Increment by 1
S = 0; No shift
*/

#define FUNCTION_SET 0b00110000
#define FUNCTION_SET_4BIT 0b00100000
#define CURSOR_ON_BLINK 0b00001100
#define DISPLAY_ON 0b00000001
#define ENTRY_MODE 0b00000110
#define RETURN_HOME 0b00000010
#define CLEAR_DISPLAY 0b00000001
#define SET_DDRAM_ADDRESS 0b10000000

void initDisplay(void);
void updateDisplay(uint8_t, uint8_t);
void writeToDisplay(char[], uint8_t, uint8_t); // data; length, DDRAM address
void loadingScreen(void);
void clearLCD(void);
void cursorHome(void);
void sendByteByNibble(char);
void setRS(void);
void clearRS(void);
void setEnable(void);
void clearEnable(void);
#endif /* DISPLAY_H_ */
```

EEPROM.c

```
/*
 * EEPROM.c
 *
 * Created: 17/04/2023 11:12:38
 * Author: William VR
 */

#include "../main.h"
#include "EEPROM.h"
#include <avr/interrupt.h>

void EEPROM_write(uint8_t ucAddress, uint8_t ucData)
{
    cli();
    /* Wait for completion of previous write */
    while(EECR & (1<<EEPE));
    /* Set Programming mode */
    EECR = (0<<EPM1)|(0<<EPM0);
    /* Set up address and data registers */
    EEAR = ucAddress;
    EEDR = ucData;
    /* Write logical one to EEMPE */
    EECR |= (1<<EEMPE);
    /* Start eeprom write by setting EEPE */
    EECR |= (1<<EEPE);
    sei();
}

uint8_t EEPROM_read(uint8_t ucAddress)
{
    cli();
    /* Wait for completion of previous write */
    while(EECR & (1<<EEPE));
    /* Set up address register */
    EEAR = ucAddress;
    /* Start eeprom read by writing EERE */
    EECR |= (1<<EERE);
    /* Return data from data register */
    sei();
    return EEDR;
}
```

EEPROM.h

```
/*
 * EEPROM.h
 * Created: 17/04/2023 11:12:51
 * Author: William VR
 */
#ifndef EEPROM_H_
#define EEPROM_H_

void EEPROM_write(uint8_t ucAddress, uint8_t ucData);
uint8_t EEPROM_read(uint8_t ucAddress);

#endif /* EEPROM_H_ */
```

I2C.c

```
/*
 * I2C.c
 *
 * Created: 03/03/2023 12:39:19
 * Author: William VR
 */

#include "../main.h"
#include "I2C.h"

void initI2C(){
    sdaHigh();
    clkHigh();
    _delay_us(I2CSpeed);
}

void setTDAValue(uint8_t chipAddress, uint8_t subAddress, uint8_t data){
    startCom();
    sendI2C(chipAddress);
    sendI2C(subAddress);
    sendI2C(data);
    finishCom();
}

void sendI2C(uint8_t input){
    uint8_t shift = 0x00;
    uint8_t mask = 0b00000001;
    uint8_t result = 0x00;

    //send input
    shift = reverse(input);
    for(uint8_t index = 0; index < 8; index++){
        result = shift & mask;
        if(result == 0x01){
```

```

        sdaHigh();
    }
    else{
        sdaLow();
    }
    clkPulse();
    shift = (shift >> 1);    //shift right by one
}
//ACK
sdaHigh();
clkPulse();
}

void startCom(void){
    //start condition
    sdaLow();
    _delay_us(I2CSpeed);
    clkLow();
    _delay_us(I2CSpeed);
}

void finishCom(){
    // finish communication
    clkHigh();
    _delay_us(I2CSpeed);
    sdaHigh();
    _delay_us(I2CSpeed);
}

void clkPulse(void){
    clkHigh();
    _delay_us(I2CSpeed);
    clkLow();
    _delay_us(I2CSpeed);
}

void clkLow(void){
    PORTB &= 0b01111111;
}

void clkHigh(void){
    PORTB |= 0b10000000;
}

void sdaLow(void){
    PORTB &= 0b10111111;
}

void sdaHigh(void){
    PORTB |= 0b01000000;
}

```

I2C.h

```
/*
 * I2C.h
 * Created: 09/01/2023 15:32:19
 * Author: William VR
 */

#ifndef I2C_H_
#define I2C_H_

#define I2CSpeed 52    //BAUDRATE = 9600

/*function declaration*/
void    initI2C();
void    setTDAValue(uint8_t, uint8_t, uint8_t); //chip address, sub address, data
void    sendI2C(uint8_t);

void    startCom(void);
void    finishCom(void);

void    clkLow(void);
void    clkHigh(void);
void    sdaLow(void);
void    sdaHigh(void);

void    clkPulse(void);

#endif /* I2C_H_ */
```

TDA.c

```
/*
 * TDA.c
 * Created: 03/03/2023 12:39:33
 * Author: William VR
 */

#include "../main.h"
#include "TDA.h"

/*
input = 0 -> 255

1111 1111 => XXXX 1111 shift 4
1111 1111 => XX11 1111 shift 6
*/

uint8_t steps[15] = {    0b00000000,
                        0b00000001,
                        0b00000010,
                        0b00000011,
                        0b00000100,
                        0b00000101,
                        0b00000110,
                        0b00000111,
                        0b00001110,
                        0b00001101,
                        0b00001100,
                        0b00001011,
                        0b00001010,
                        0b00001001,
                        0b00001000};

uint8_t convert4bits(uint8_t input) {
    uint8_t shift = ((input >> 4) & 0b00001111);

    return steps[shift];
}

uint8_t convert6bits(uint8_t input) {
    uint8_t shift = ((input >> 2) & 0x3F);

    if(shift > 0b00101000){
        shift = 0b00111000;    //mute
    }

    return shift;
}
```

TDA.h

```
/*
 * TDA.h
 *      Created: 15/12/2022 16:21:01
 *      Author: William VR
 */

#ifndef TDA_H_
#define TDA_H_

#define CHIP_ADDRESS 0x88

//Sub-address byte
#define SubAdr_Input_selector      0x00
#define SubAdr_Input_gain         0x01
#define SubAdr_Volume             0x02
#define SubAdr_Bass_gain          0x03
#define SubAdr_Mid_range_gain     0x04
#define SubAdr_Treble_gain        0x05
#define SubAdr_Speaker_attenuation_L 0x06
#define SubAdr_Speaker_attenuation_R 0x07
#define AUTO_INCREMENT            0b00001000

uint8_t convert4bits(uint8_t);
uint8_t convert6bits(uint8_t);

#endif /* TDA_H_ */
```

BOM

Comment	Description	Designator	Footprint	Quantity
1725656	Header	Labels	PHOE-1725656-2	8
TSW-103-07-F-S	Header	Labels	SMT-C-TSW-103-07-X-S	11
GBJ3510_TO_00601	Bridge Rectifier	BR1	GBJ3510_TO_00601	1
0805	Capacitor, Resistor	C1 => C97, R1 => R53	6-0805_N	140
860010373010	Capacitor Polarised	C16, C29, C54, C57	CAPPRD250W52D630H1250	4
UFW1V472MHD	Capacitor Polarised	C70, C71, C76, C86, C87	CAPPRD750W80D1825H3750	5
B320A-13-F	DIODE SCHOTTKY 20V 3A SMA	D1, D2	FP-SMA-MFG	2
61301611821	Header	Display Header	61301611821	1
ATS-T11OP-521-C1-R1	Hardware	H1, H2	ATST11OP521C1R1	2
ATTINY828-AU	Integrated Circuit	IC1	QFP80P900X900X120-32N	1
TDA7439DS13TR	Integrated Circuit	IC2	SOIC127P1032X265-28N	1
TPA3116D2QDADRQ1	Integrated Circuit	IC3, IC5	SOP65P810X120-33N	2
TMUX1134PWR	Integrated Circuit	IC4	SOP65P640X120-20N	1
TPS54332DDA	Integrated Circuit	IC6, IC7	SOIC127P600X170-9N	2
61300611121	Header	ICSP	61300611121	1
Inductor	Inductor	L1	2220	1
10uH	Inductor	L2, L3, L4, L5, L6, L7	INDPM110100X400N	6
2.5uF	SMD	L8, L9	710-74437346025	2
ELM70303GD	LED	LED1 => LED10	ELM70303GD	10
61300511121	Header	MUX, Volume	61300511121	2
3386P-1-103LF	Resistor	R9	3386P_1	1
5D2-18LCS	Thermistor	RT1	5D218LCS	1

Figuur 7: Bom lijst

Bibliografie

Github:

https://github.com/WilliamVanRaemdonck/Project_Practise_Enterprise_2_Amplifier

Datasheets:

ATtiny828:

<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc8371.pdf>

TPA3118d2:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3118d2-q1.pdf?HQS=dis-mous-null-mouser-mode-dsf-pf-null-ww&ts=1674903938367&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.be%252F

TDA7439DS:

<https://www.mouser.be/datasheet/2/389/cd00010668-1796242.pdf>

Display:

https://uk.beta-layout.com/download/rk/RK-10290_410.pdf

Spanningsregelaar:

<https://www.mouser.be/ProductDetail/595-TPS54332DDA>

Code:


Reverse bits in byte:

<https://stackoverflow.com/questions/2602823/in-c-c-whats-the-simplest-way-to-reverse-the-order-of-bits-in-a-byte>

Chat.gpt:

Algemene code optimalisatie.

Schema & PCB

 

Figuur 8: pcb-voorkant

Zone 1: Power Supply.



Zone 2: Microcontroller

Zone 3: Audiocontrol IC.

Zone 4: Audio switch

Zone 5: Mono/Stereo versterker.

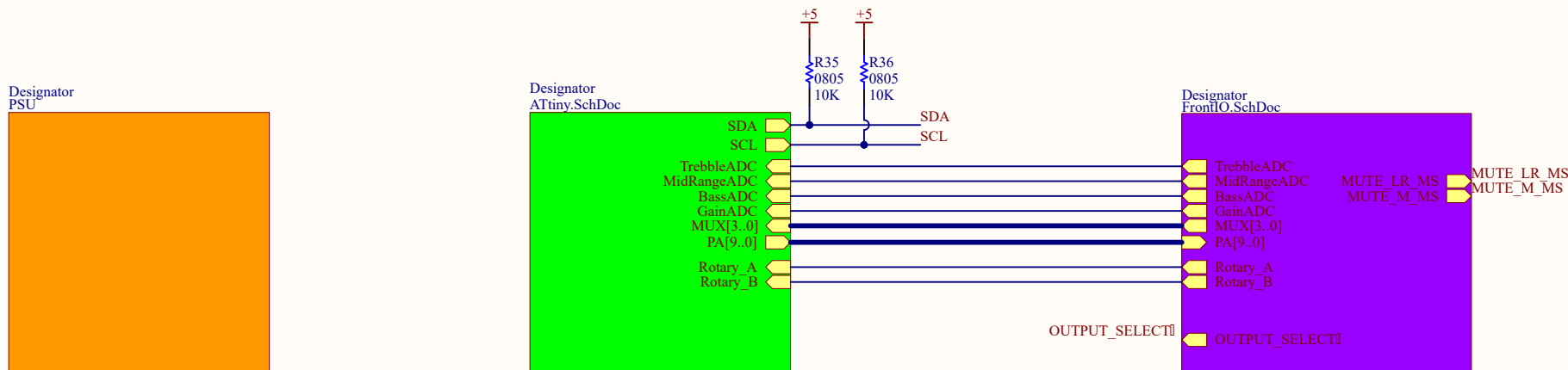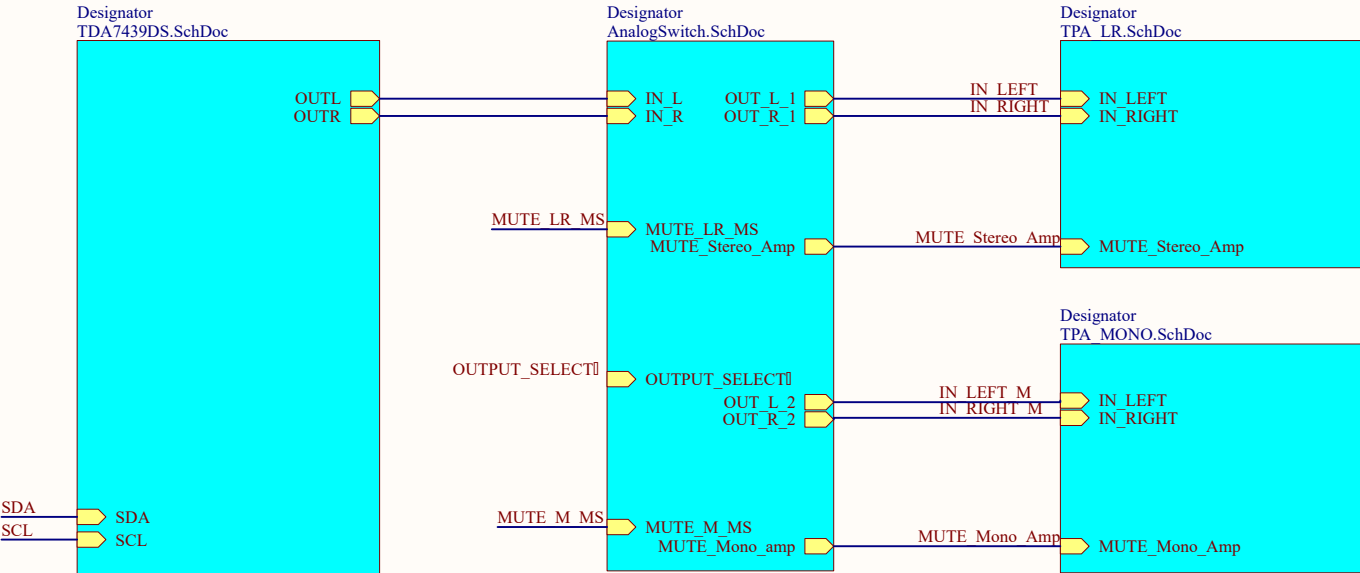
Class-D Amp
50 W Stereo
100W Mono
Load 4Ohm
26dB Gain




Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\Main.SchDoc	Drawn By:

Microcontroller - ATtiny828



Programmer Port

 


ADC filter

 

Ontkoppeling

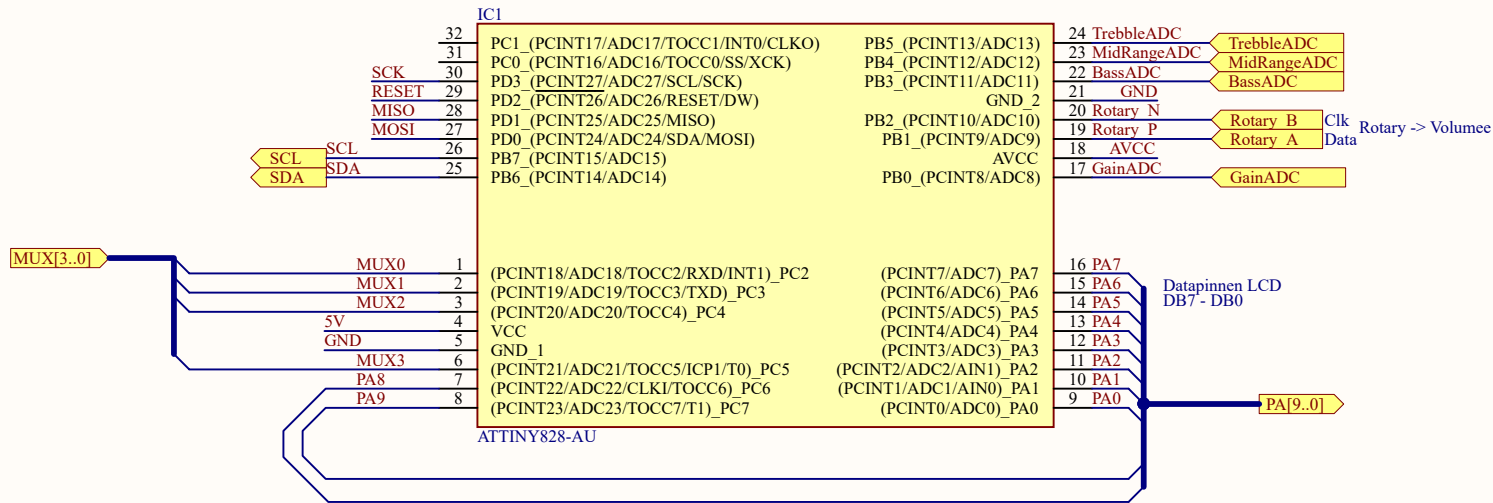 


DEBUG LEDS


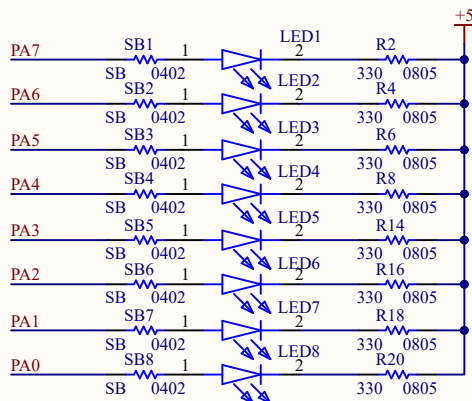


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\ATtiny.SchDoc	Drawn By:


Audio controle

 

Filters

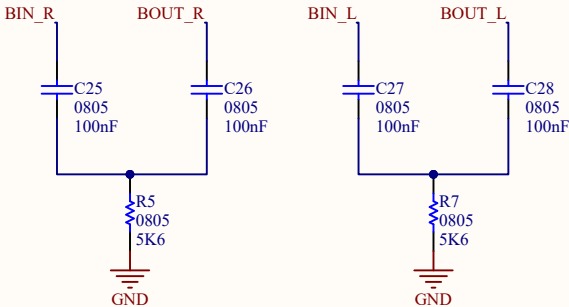 


Input

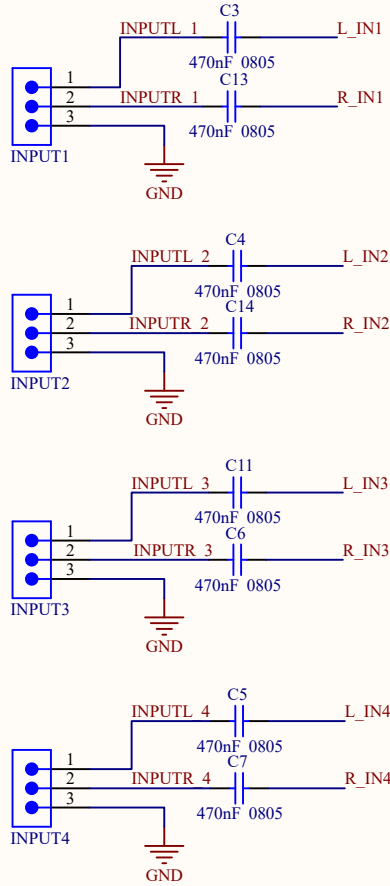


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\TDA7439DS.SchDoc	Drawn By:


Gain limit level adjust

 


Input caps

 


Heatsink

 

Ontkoppeling

 


Faults are cleared automatic

 


Stereo Amp

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\TPA_LR.SchDoc	Drawn By:


AC input

 


Caps

 


Status leds

 


9V

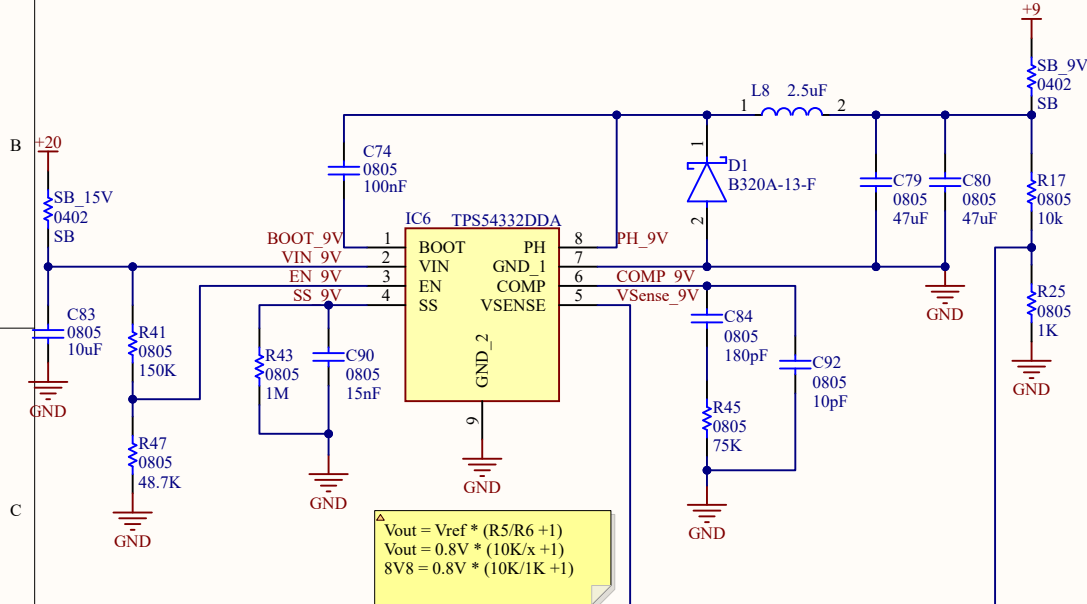

5V

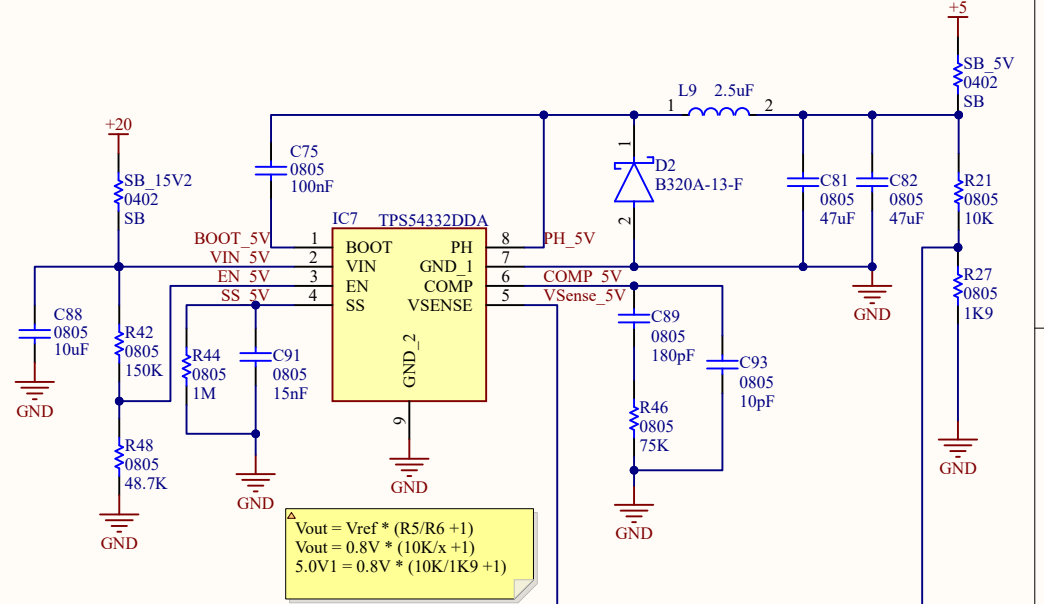

PSU connectoren

 


Power Supply


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\PSU.SchDoc	Drawn By:

I/O


VO

 


Display

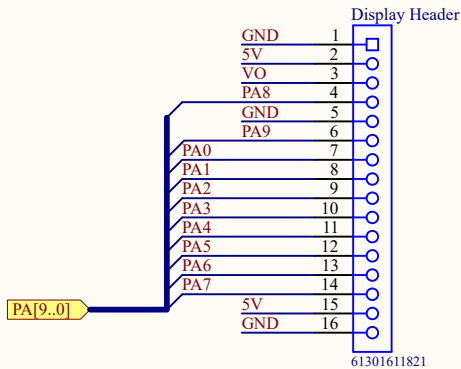





Input select

 


POT

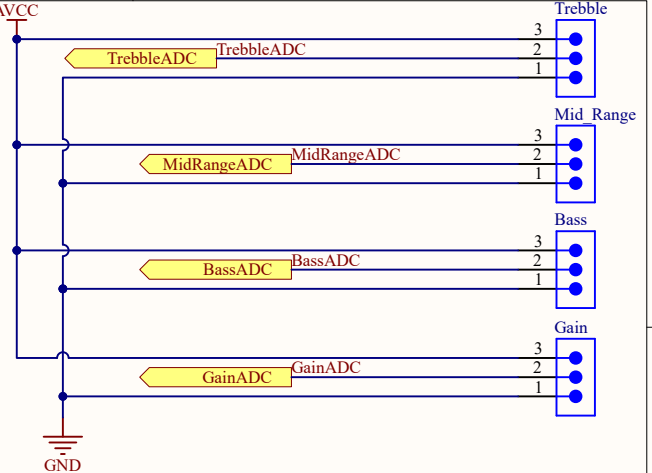

Rotary Encoder

    


AMP connectoren

 


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\FrontIO.SchDoc	Drawn By:


Gain limit level adjust

 




Input cap

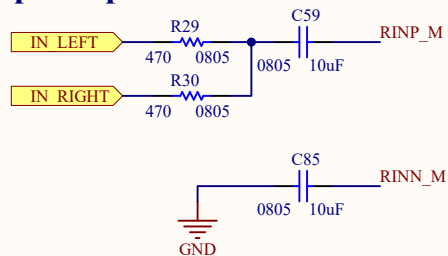

Heatsink

 


Ontkoppeling

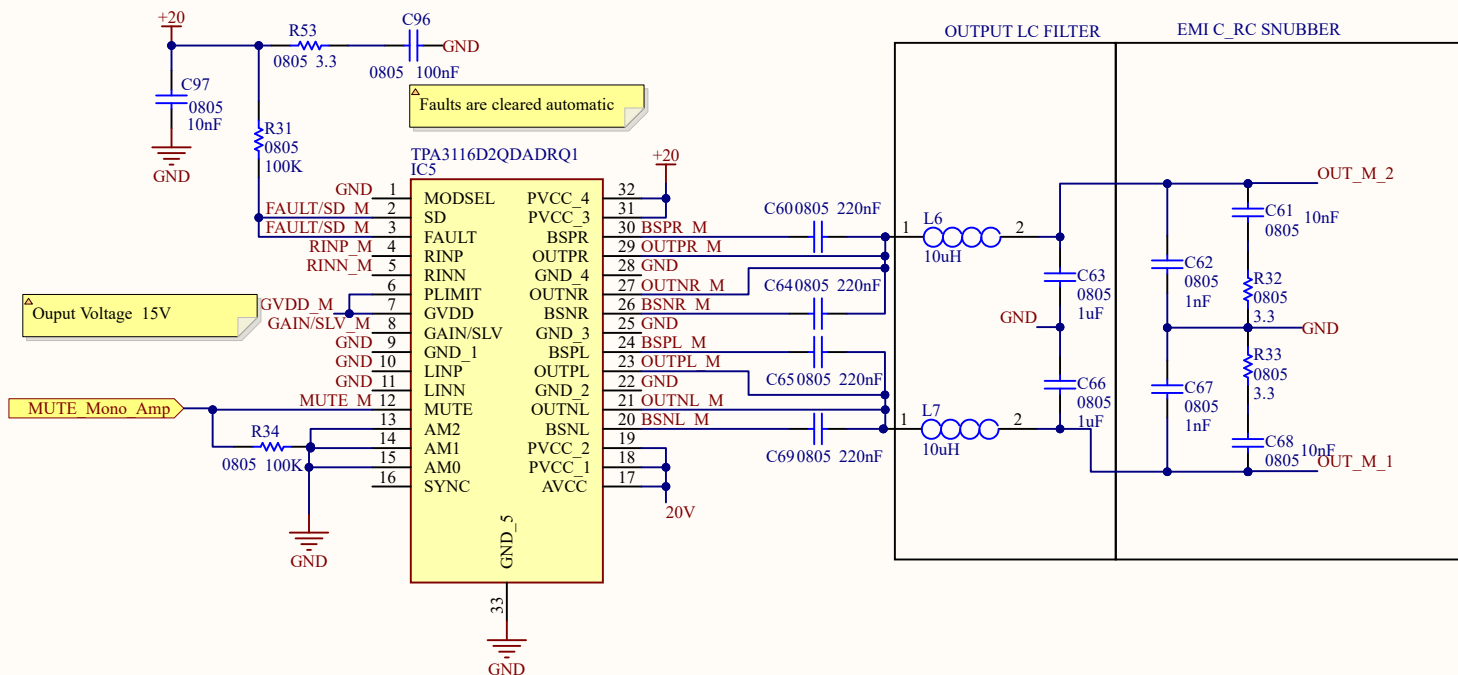 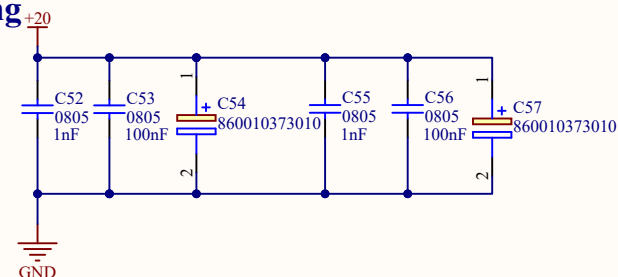



Mono Amp

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\TPA MONO.SchDoc	Drawn By:

ONTKOPPELING

 

Audio Switch

  

OUTPUT SELECT

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	6/10/2023	Sheet of
File:	G:\My Drive\...\AnalogSwitch.SchDoc	Drawn By:

